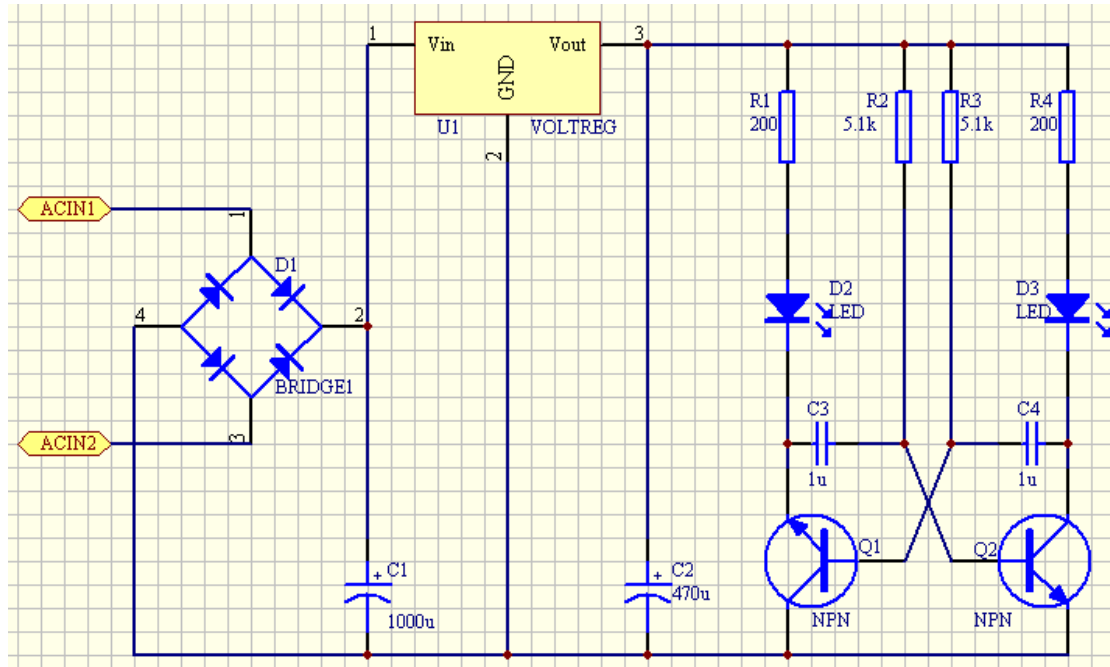


二年级 1703 班《电子 CAD》学生考核试题

一、绘制以下图形的电路原理图每一题 50 分。

1、



2、

